Primer Parcial ED - 21/04/2023

- 1. Dado el número decimal 157,
 - a) Expréselo en i) BCD natural y ii) binario.
 - b) Con el número binario obtenido, agregue la codificación de Hamming con paridad par
 - c) Verifique su resultado.
- 2. Dada la siguiente función $f=((x+y)\cdot z)+(x\cdot y\cdot z)$ a) Represente la función lógica como un diagrama circuital.

 - b) Exprese la función canónica como suma de productos.
 - c) Represente el diagrama circuital de la función obtenida en el ítem b.
 - d) Exprese la función obtenida en el ítem solo con compuertas NAND.
 - e) Represente el diagrama circuital de la función obtenida en el ítem d.
 - f) Implementar en Verilog todas las funciones lógicas.
- 3. Diseñe un conversor de código binario a BCD 4281. Represente las funciones lógicas obtenidas como diagramas circuitales. Implemente el conversor de código obtenido en Verilog.
- 4. Defina qué es un código. Explique el principio de funcionamiento de los códigos detectores. De un ejemplo de código detector y explique su funcionamiento. DEERROR
- 5. Defina qué es una función lógica. Explique las diferentes formas de representarlas y los procedimientos de simplificación. Explique cada uno de ellos.